

数字系统设计作业

学号: 516021910***

姓名: ***

日期: ****

第 1 题:


(1) 设计模块

```
`timescale 10ns/1ns
module wavegen;
    reg wave;
    initial
    begin
        wave = 1'b0;
        #2 wave = ~wave;
        #1 wave = ~wave;
        #9 wave = ~wave;
        #10 wave = ~wave;
        #2 wave = ~wave;
        #3 wave = ~wave;
        #5 wave = ~wave;
        #2 $stop;
    end
endmodule
```

(2) 测试模块

本题即为测试模块。

(3) 测试波形图:

 

第 2 题:

(1) 设计模块

```
module Encoder8x3(output reg[2:0] code, input [7:0] data );
    always@(*)
        case(data)
            8'b0000_0001: code = 3'd0;
            8'b0000_0010: code = 3'd1;
            8'b0000_0100: code = 3'd2;
            8'b0000_1000: code = 3'd3;
            8'b0001_0000: code = 3'd4;
            8'b0010_0000: code = 3'd5;
            8'b0100_0000: code = 3'd6;
            8'b1000_0000: code = 3'd7;
            default: code = 3'bx;
        endcase
endmodule
```

(2) 测试模块

```
`timescale 1ns/100ps
`include "Encoder8x3.v"
module tb_Encoder8x3();


    reg [7:0] p_data;
    wire [2:0] p_code;

    Encoder8x3 t( .code(p_code), .data(p_data));

    integer i;
    initial
    begin
        p_data = 8'b0;
        #5 p_data = 8'b1;
        for(i = 1 ; i < 8; i = i+1)
            #5 p_data = p_data << 1;
        #5 p_data = 8'bx;
        #5 $stop;
    end

    initial
        $monitor("At %4t ns, data = %8b, code = %3d", $time, p_data,
p_code);
endmodule
```

(3) 测试波形图:

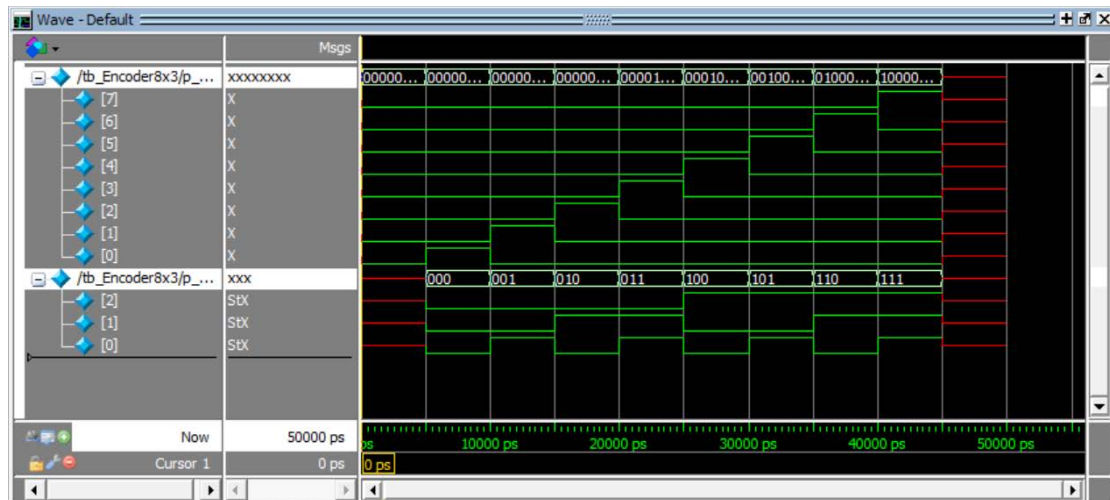

(4) 显示输出 (可选):

```
# At 0 ns, data = 00000000, code = x
# At 50 ns, data = 00000001, code = 0
# At 100 ns, data = 00000010, code = 1
# At 150 ns, data = 00000100, code = 2
# At 200 ns, data = 00001000, code = 3
# At 250 ns, data = 00010000, code = 4
# At 300 ns, data = 00100000, code = 5
# At 350 ns, data = 01000000, code = 6
# At 400 ns, data = 10000000, code = 7
# At 450 ns, data = xxxxxxxx, code = x
```

第 3 题 (a):

(1) 设计模块

```
module mux2x1(output dout,
              input sel,
              input [1:0] din);
    bufif1 b2( dout, din[1], sel );
    bufif0 b1( dout, din[0], sel );
endmodule
```

(2) 测试模块

```
`timescale 1ns/1ns
`include "mux2x1.v"
module tb_mux2x1();
    reg [1:0] p_din;
    reg p_sel;
```

```

wire p_dout;


mux2x1 m( .dout( p_dout ), .sel(p_sel), .din(p_din) );

integer i;
initial
begin
    {p_sel, p_din} = 3'b0;
    for(i=0 ; i<7 ; i=i+1)
        #5 {p_sel, p_din} = {p_sel, p_din} + 1;
    #5 $stop;
end

initial
$monitor( "At time %t ns, dout=%1b, sel=%1b, din=%2b",
          $time, p_dout, p_sel, p_din);
endmodule

```

(3) 测试波形图:

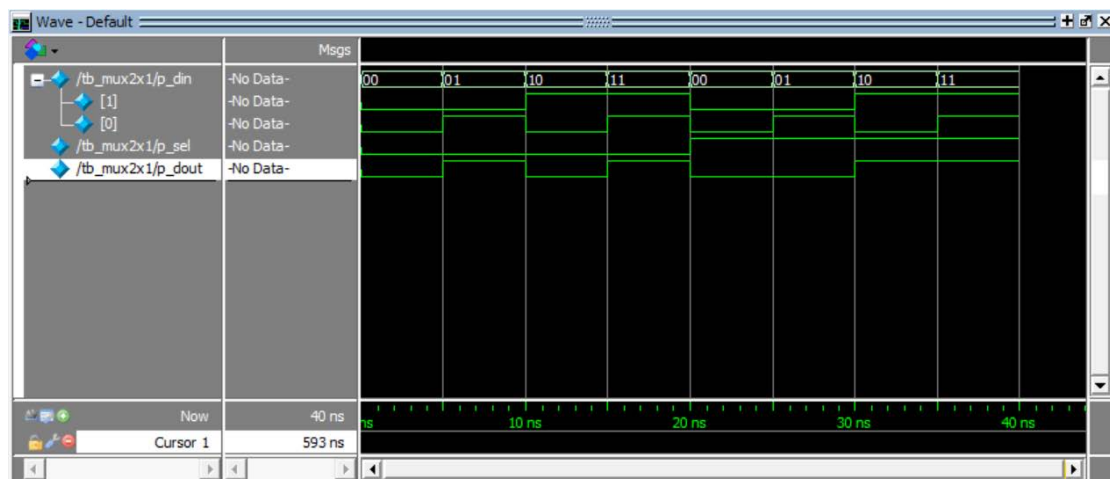

(4) 显示输出 (可选):

```

# At time      0 ns, dout=0, sel=0, din=00
# At time      5 ns, dout=1, sel=0, din=01
# At time     10 ns, dout=0, sel=0, din=10
# At time     15 ns, dout=1, sel=0, din=11
# At time     20 ns, dout=0, sel=1, din=00
# At time     25 ns, dout=0, sel=1, din=01
# At time     30 ns, dout=1, sel=1, din=10
# At time     35 ns, dout=1, sel=1, din=11

```

第 3 题 (b):

(1) 设计模块

```

`include "mux2x1.v"
module mux4x1(output dout,
               input [1:0] sel, input [3:0] din);
    wire d1,d2;
    mux2x1 low1(.dout(d1),.sel(sel[0]),.din(din[3:2]));
    mux2x1 low2(.dout(d2),.sel(sel[0]),.din(din[1:0]));
    mux2x1 high(.dout(dout),.sel(sel[1]),.din({d1,d2}));
endmodule

```


(2) 测试模块

```

`include "mux4x1.v"
`timescale 10ns / 1ns
module tb_mux4x1;
    reg [3:0] din;
    reg [1:0] sel;
    wire dout;
    integer i;
    mux4x1 t2(.dout(dout),.sel(sel),.din(din));
    initial
    begin
        {sel[1:0],din[3:0]} = 6'b000000;
        for (i = 1; i < 64; i = i+1)
            #5 {sel,din[3:0]} = {sel,din[3:0]} + 1;
        #5 $stop;
    end
    initial
        $monitor("At %t, sel = %b, din = %b, dout = %b",
                 $time,sel,din,dout);
endmodule

```

(3) 测试波形图:

 

(4) 显示输出 (可选):

```
# At      0, sel = 00, din = 0000, dout = 0
# At     50, sel = 00, din = 0001, dout = 1
# At    100, sel = 00, din = 0010, dout = 0
# At    150, sel = 00, din = 0011, dout = 1
# At    200, sel = 00, din = 0100, dout = 0
# At    250, sel = 00, din = 0101, dout = 1
# At    300, sel = 00, din = 0110, dout = 0
# At    350, sel = 00, din = 0111, dout = 1
# At    400, sel = 00, din = 1000, dout = 0
# At    450, sel = 00, din = 1001, dout = 1
# At    500, sel = 00, din = 1010, dout = 0
# At    550, sel = 00, din = 1011, dout = 1
# At    600, sel = 00, din = 1100, dout = 0
# At    650, sel = 00, din = 1101, dout = 1
# At    700, sel = 00, din = 1110, dout = 0
# At    750, sel = 00, din = 1111, dout = 1
# At    800, sel = 01, din = 0000, dout = 0
# At    850, sel = 01, din = 0001, dout = 0
# At    900, sel = 01, din = 0010, dout = 1
# At    950, sel = 01, din = 0011, dout = 1
# At   1000, sel = 01, din = 0100, dout = 0
# At   1050, sel = 01, din = 0101, dout = 0
# At   1100, sel = 01, din = 0110, dout = 1
# At   1150, sel = 01, din = 0111, dout = 1
# At   1200, sel = 01, din = 1000, dout = 0
# At   1250, sel = 01, din = 1001, dout = 0
# At   1300, sel = 01, din = 1010, dout = 1
# At   1350, sel = 01, din = 1011, dout = 1
# At   1400, sel = 01, din = 1100, dout = 0
# At   1450, sel = 01, din = 1101, dout = 0
# At   1500, sel = 01, din = 1110, dout = 1
# At   1550, sel = 01, din = 1111, dout = 1
# At   1600, sel = 10, din = 0000, dout = 0
# At   1650, sel = 10, din = 0001, dout = 0
# At   1700, sel = 10, din = 0010, dout = 0
```

```

# At      1750, sel = 10, din = 0011, dout = 0
# At      1800, sel = 10, din = 0100, dout = 1
# At      1850, sel = 10, din = 0101, dout = 1
# At      1900, sel = 10, din = 0110, dout = 1
# At      1950, sel = 10, din = 0111, dout = 1
# At      2000, sel = 10, din = 1000, dout = 0
# At      2050, sel = 10, din = 1001, dout = 0
# At      2100, sel = 10, din = 1010, dout = 0
# At      2150, sel = 10, din = 1011, dout = 0
# At      2200, sel = 10, din = 1100, dout = 1
# At      2250, sel = 10, din = 1101, dout = 1
# At      2300, sel = 10, din = 1110, dout = 1
# At      2350, sel = 10, din = 1111, dout = 1
# At      2400, sel = 11, din = 0000, dout = 0
# At      2450, sel = 11, din = 0001, dout = 0
# At      2500, sel = 11, din = 0010, dout = 0
# At      2550, sel = 11, din = 0011, dout = 0
# At      2600, sel = 11, din = 0100, dout = 0
# At      2650, sel = 11, din = 0101, dout = 0
# At      2700, sel = 11, din = 0110, dout = 0
# At      2750, sel = 11, din = 0111, dout = 0
# At      2800, sel = 11, din = 1000, dout = 1
# At      2850, sel = 11, din = 1001, dout = 1
# At      2900, sel = 11, din = 1010, dout = 1
# At      2950, sel = 11, din = 1011, dout = 1
# At      3000, sel = 11, din = 1100, dout = 1
# At      3050, sel = 11, din = 1101, dout = 1
# At      3100, sel = 11, din = 1110, dout = 1
# At      3150, sel = 11, din = 1111, dout = 1

```

第 4 题:

(1) 设计模块

```

module comb_str(output Y,
                input A, B, C, D);

    wire nD,t1,t2,nt1;
    or (t1,A,D);
    not (nD,D);
    and (t2,B,C,nD);
    not (nt1,t1);
    and (Y,nt1,t2);
endmodule

module comb_dataflow(output Y,
                    input A, B, C, D);

    wire nD,t1,t2,nt1;
    assign t1 = A | D,
           nD = ~D,
           t2 = B & C & nD,
           nt1 = ~t1,
           Y = nt1 & t2;
endmodule

```

```

module comb_behavior(output reg Y,
                    input A, B, C, D);

    reg t1, t2;
    always@(*)
    begin
        t1 = (~D) & B & C;
        t2 = ~(A | D);
        Y = t1 & t2;
    end
endmodule

```

```

primitive comb_prim(output Y,
                    input A, B, C, D);

    table
    //  A B C D : Y
        ? 0 ? ? : 0;
        ? ? 0 ? : 0;
        ? ? ? 1 : 0;
        1 ? ? ? : 0;
        0 1 1 0 : 1;
    endtable
endprimitive

```

(2) 测试模块

```

`include "comb_str.v"
`include "comb_dataflow.v"
`include "comb_behavior.v"
`include "comb_prim.v"
`timescale 1ns / 100ps
module testbench_comb;
    wire y1,y2,y3,y4;
    reg a,b,c,d;
    integer i;

    comb_str c1(.Y(y1),.A(a),.B(b),.C(c),.D(d));
    comb_dataflow c2(.Y(y2),.A(a),.B(b),.C(c),.D(d));
    comb_behavior c3(.Y(y3),.A(a),.B(b),.C(c),.D(d));
    comb_prim (y4,a,b,c,d);

    initial
    begin
        {a,b,c,d} = 4'b0;
    end
endmodule

```




```

    for (i = 1; i < 16; i = i+1)
        #5 {a,b,c,d} = {a,b,c,d} + 1;
    #5 $stop;
End

initial
    $monitor("At %t, abcd = %b, y1 = %b,y2 = %b,y3 = %b,y4 = %b",
        $time,{a,b,c,d},y1,y2,y3,y4);
endmodule

```

(3) 测试波形图:

 

(4) 显示输出 (可选):

ModelSim 的 Transcript Window 中输出文本表示的仿真结果如下:

```

# At      0, abcd = 0000, y1 = 0,y2 = 0,y3 = 0,y4 = 0
# At     50, abcd = 0001, y1 = 0,y2 = 0,y3 = 0,y4 = 0
# At    100, abcd = 0010, y1 = 0,y2 = 0,y3 = 0,y4 = 0
# At    150, abcd = 0011, y1 = 0,y2 = 0,y3 = 0,y4 = 0
# At    200, abcd = 0100, y1 = 0,y2 = 0,y3 = 0,y4 = 0
# At    250, abcd = 0101, y1 = 0,y2 = 0,y3 = 0,y4 = 0
# At    300, abcd = 0110, y1 = 1,y2 = 1,y3 = 1,y4 = 1
# At    350, abcd = 0111, y1 = 0,y2 = 0,y3 = 0,y4 = 0
# At    400, abcd = 1000, y1 = 0,y2 = 0,y3 = 0,y4 = 0
# At    450, abcd = 1001, y1 = 0,y2 = 0,y3 = 0,y4 = 0
# At    500, abcd = 1010, y1 = 0,y2 = 0,y3 = 0,y4 = 0
# At    550, abcd = 1011, y1 = 0,y2 = 0,y3 = 0,y4 = 0
# At    600, abcd = 1100, y1 = 0,y2 = 0,y3 = 0,y4 = 0
# At    650, abcd = 1101, y1 = 0,y2 = 0,y3 = 0,y4 = 0
# At    700, abcd = 1110, y1 = 0,y2 = 0,y3 = 0,y4 = 0
# At    750, abcd = 1111, y1 = 0,y2 = 0,y3 = 0,y4 = 0

```

第 5 题:

(1) 设计模块

```
module comb_Y1(output Y, input A, B, C);
    assign Y = (~A&B&~C)|(A&~B)|(~B&C);
endmodule

module comb_Y2(output Y, input A, B, C, D);
    assign Y = (~A&B)|(A&~B&C&D)|(~C&B);
endmodule
```

(2) 测试模块

```
`include "comb_Y1.v"
`timescale 1ns / 100ps
module tb_comb_Y1;
    reg a,b,c;
    wire y;
    integer i;

    comb_Y1 y1(.Y(y),.A(a),.B(b),.C(c));

    initial
    begin
        {a,b,c} = 3'b0;
        for (i = 1; i < 8; i=i+1)
            #5 {a,b,c} = {a,b,c} + 1;
        #5 {a,b,c} = 3'bx;
        #5 $stop;
    End

    initial
        $monitor("At %t, a = %b, b = %b,c = %b, y = %b",
            $time,a,b,c,y);
endmodule

`include "comb_Y2.v"
`timescale 1ns / 100ps
module tb_comb_Y2;
    reg a,b,c,d;
    wire y;
    integer i;

    comb_Y2 y2(.Y(y),.A(a),.B(b),.C(c),.D(d));
```

```


initial
begin
    {a,b,c,d} = 4'b0;
    for (i = 0; i < 15; i=i+1)
        #5 {a,b,c,d} = {a,b,c,d} + 1;
    #5 {a,b,c,d} = 4'bx;
    #5 $stop;
End

initial
    $monitor("At %t, a = %b, b = %b, c = %b, d = %b, y = %b",
        $time,a,b,c,d,y);
endmodule


```

(3) 测试波形图：

布尔表达式 1 共 8 种情况，波形图如下图所示：

 

布尔表达式 2 共 16 种情况，波形图如下图所示：

 

(4) 显示输出 (可选):

布尔表达式 1 的测试台模块输出如下图所示:


```
# At      0, a = 0, b = 0, c = 0, y = 0
# At      50, a = 0, b = 0, c = 1, y = 1
# At     100, a = 0, b = 1, c = 0, y = 1
# At     150, a = 0, b = 1, c = 1, y = 0
# At     200, a = 1, b = 0, c = 0, y = 1
# At     250, a = 1, b = 0, c = 1, y = 1
# At     300, a = 1, b = 1, c = 0, y = 0
# At     350, a = 1, b = 1, c = 1, y = 0
# At     400, a = x, b = x, c = x, y = x
```

布尔表达式 2 的测试台模块输出如下图所示:


```
# At      0, a = 0, b = 0, c = 0, d = 0, y = 0
# At      50, a = 0, b = 0, c = 0, d = 1, y = 0
# At     100, a = 0, b = 0, c = 1, d = 0, y = 0
# At     150, a = 0, b = 0, c = 1, d = 1, y = 0
# At     200, a = 0, b = 1, c = 0, d = 0, y = 1
# At     250, a = 0, b = 1, c = 0, d = 1, y = 1
# At     300, a = 0, b = 1, c = 1, d = 0, y = 1
# At     350, a = 0, b = 1, c = 1, d = 1, y = 1
# At     400, a = 1, b = 0, c = 0, d = 0, y = 0
# At     450, a = 1, b = 0, c = 0, d = 1, y = 0
# At     500, a = 1, b = 0, c = 1, d = 0, y = 0
# At     550, a = 1, b = 0, c = 1, d = 1, y = 1
# At     600, a = 1, b = 1, c = 0, d = 0, y = 1
# At     650, a = 1, b = 1, c = 0, d = 1, y = 1
# At     700, a = 1, b = 1, c = 1, d = 0, y = 0
# At     750, a = 1, b = 1, c = 1, d = 1, y = 0
# At     800, a = x, b = x, c = x, d = x, y = x
```

(5) 设计说明 (可选):

本题的连续赋值表达式使用了卡诺图进行化简:

 
 
$$Y = (\sim A \& B \& \sim C) \mid (\sim B \& C) \mid (A \& \sim B)$$



$$Y = (\sim A \& B) \mid (B \& \sim C) \mid (A \& \sim B \& C \& D)$$

第 6 题:

(1) 设计模块

```
module ones_count(output reg [3:0] count, input [7:0] dat_in);
    integer i;
    always @(*)
    begin
        count = 4'b0;
        for (i = 0; i < 8; i=i+1)
            if (dat_in[i] == 1'b1)
                count = count + 1;
    end
endmodule
```

(2) 测试模块

```
`include "ones_count.v"
`timescale 1ns / 100ps
module tb_ones_count;
    reg [7:0] din;
    wire [3:0] cout;
    integer i;


    ones_count ct(.count(cout),.dat_in(din));

    initial
    begin
        din = 8'b0;
        for (i = 0; i < 256; i=i+1)
            #5 din = din + 1;
        #5 $stop;
    End

    initial
        $monitor("At %t, dat_in = %b ,count = %b",
                $time,din,cout);
endmodule
```

(3) 测试波形图:

共有 256 种不同情况，测试结果如下:

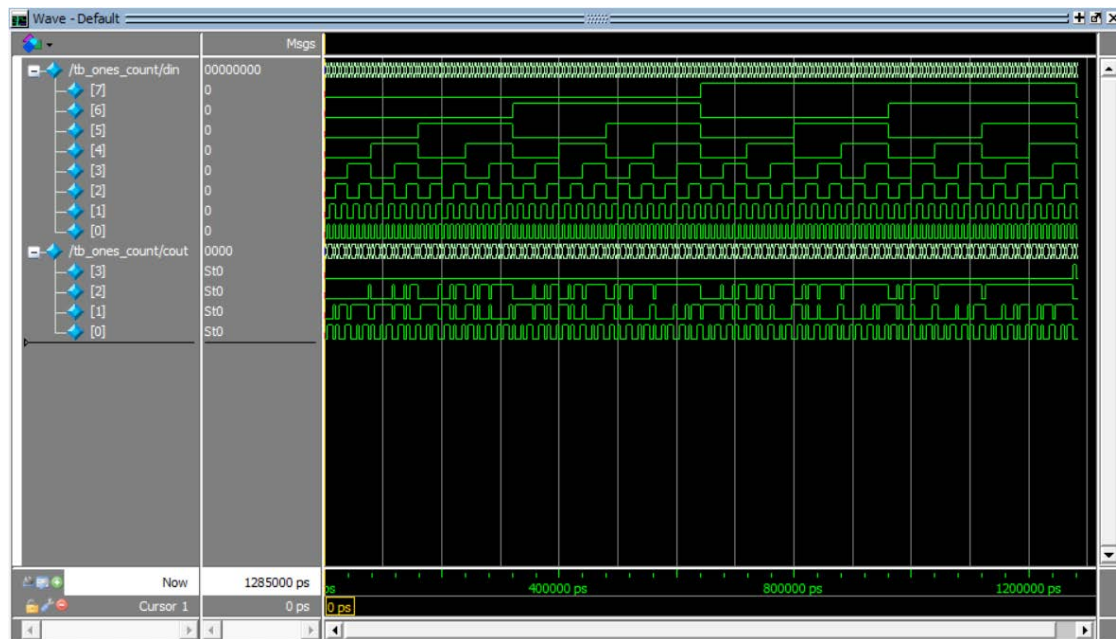

(4) 显示输出（可选）:

测试中情况过多(共 256 种不同情况), 因篇幅所限, 只截取部分显示输出以作说明。具体仿真结果可参考波形仿真图中的结果。

```
# At          0, dat_in = 00000000 ,count = 0000
# At          50, dat_in = 00000001 ,count = 0001
# At         100, dat_in = 00000010 ,count = 0001
# At         150, dat_in = 00000011 ,count = 0010
# At         200, dat_in = 00000100 ,count = 0001
# At         250, dat_in = 00000101 ,count = 0010
# At         300, dat_in = 00000110 ,count = 0010
# At         350, dat_in = 00000111 ,count = 0011
# At         400, dat_in = 00001000 ,count = 0001
# At         450, dat_in = 00001001 ,count = 0010
# At         500, dat_in = 00001010 ,count = 0010
# At         550, dat_in = 00001011 ,count = 0011
# At         600, dat_in = 00001100 ,count = 0010
# At         650, dat_in = 00001101 ,count = 0011
# At         700, dat_in = 00001110 ,count = 0011
# At         750, dat_in = 00001111 ,count = 0100
# At         800, dat_in = 00010000 ,count = 0001
# At         850, dat_in = 00010001 ,count = 0010
# At         900, dat_in = 00010010 ,count = 0010
# At         950, dat_in = 00010011 ,count = 0011
# At        1000, dat_in = 00010100 ,count = 0010
# At        1050, dat_in = 00010101 ,count = 0011
# At        1100, dat_in = 00010110 ,count = 0011
# At        1150, dat_in = 00010111 ,count = 0100
# At        1200, dat_in = 00011000 ,count = 0010
# At        1250, dat_in = 00011001 ,count = 0011
# At        1300, dat_in = 00011010 ,count = 0011
# At        1350, dat_in = 00011011 ,count = 0100
```

(5) 设计说明 (可选):

本次作业中的实现对于带 x/z 的输入依然能统计出 1 的数目。四值测试情况过多，这里只进行二值测试。

第 7 题:

(1) 设计模块

```
module dec_counter(output reg [3:0] count,
                  input clk, reset);
    always@(posedge clk)
    begin
        if (reset)
            count <= 4'b0;
        else if (count == 4'd9)
            count <= 4'b0;
        else
            count <= count + 1;
    end
endmodule
```

(2) 测试模块

```
`include "dec_counter.v"
`timescale 1ns / 100ps
module tb_dec_counter;
    reg clk;
    reg reset;
    wire [3:0] count;

    dec_counter dc(.count(count),.clk(clk),.reset(reset));

    initial
    begin
        clk = 0;
        forever #5 clk = ~clk;
    end

    initial
    begin
        reset = 1;
        #20 reset = 0;
        #140 reset = 1;
    end
endmodule
```


```

        #20 $stop;
    End

    initial
        $monitor("At %t, reset = %b,count = %b",$time,reset,count);
endmodule

```

(3) 测试波形图:

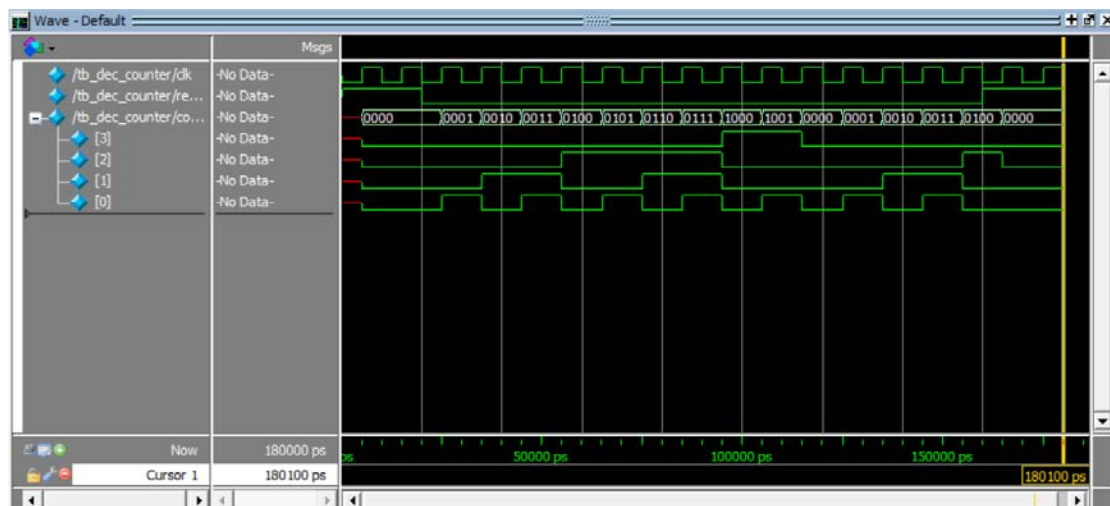

(4) 显示输出 (可选):

```

# At      0, reset = 1,count = xxxx
# At     50, reset = 1,count = 0000
# At    200, reset = 0,count = 0000
# At    250, reset = 0,count = 0001
# At    350, reset = 0,count = 0010
# At    450, reset = 0,count = 0011
# At    550, reset = 0,count = 0100
# At    650, reset = 0,count = 0101
# At    750, reset = 0,count = 0110
# At    850, reset = 0,count = 0111
# At    950, reset = 0,count = 1000
# At   1050, reset = 0,count = 1001
# At   1150, reset = 0,count = 0000
# At   1250, reset = 0,count = 0001
# At   1350, reset = 0,count = 0010
# At   1450, reset = 0,count = 0011
# At   1550, reset = 0,count = 0100
# At   1600, reset = 1,count = 0100
# At   1650, reset = 1,count = 0000

```

(5) 设计说明 (可选):

reset 为同步复位, 高电平有效。

第 8 题:

(1) 设计模块

```
`timescale 1ns / 100ps
module comb_str(output y, input sel, A, B, C, D);
    wire in1,in0;
    nand #(3) u1(in0,A,B);
    nand #(4) u2(in1,C,D);
    //mux
    bufif0 b1(y,in0,sel);
    bufif1 b2(y,in1,sel);
endmodule
```

(2) 测试模块

```
`timescale 1ns / 100ps
`include "comb_str.v"
module tb_comb_str;
    reg a,b,c,d,sel;
    wire y;
    integer i;


    comb_str cb(.y(y),.sel(sel),.A(a),.B(b),.C(c),.D(d));

    initial
    begin
        {sel,a,b,c,d} = 5'b0;
        for (i = 1; i < 32; i=i+1)
            #5 {sel,a,b,c,d} = {sel,a,b,c,d} + 1;
        #5 $stop;
    End

    initial
        $monitor("At %t,{a,b,c,d} = %b,sel = %b, y = %b",
            $time,{a,b,c,d},sel,y);
endmodule
```

(3) 测试波形图:

共有 32 种不同的情况，仿真结果如下:

 

(4) 显示输出 (可选):

```
# At 0, {a,b,c,d} = 0000, sel = 0, y = x
# At 30, {a,b,c,d} = 0000, sel = 0, y = 1
# At 50, {a,b,c,d} = 0001, sel = 0, y = 1
# At 100, {a,b,c,d} = 0010, sel = 0, y = 1
# At 150, {a,b,c,d} = 0011, sel = 0, y = 1
# At 200, {a,b,c,d} = 0100, sel = 0, y = 1
# At 250, {a,b,c,d} = 0101, sel = 0, y = 1
# At 300, {a,b,c,d} = 0110, sel = 0, y = 1
# At 350, {a,b,c,d} = 0111, sel = 0, y = 1
# At 400, {a,b,c,d} = 1000, sel = 0, y = 1
# At 450, {a,b,c,d} = 1001, sel = 0, y = 1
# At 500, {a,b,c,d} = 1010, sel = 0, y = 1
# At 550, {a,b,c,d} = 1011, sel = 0, y = 1
# At 600, {a,b,c,d} = 1100, sel = 0, y = 1
# At 630, {a,b,c,d} = 1100, sel = 0, y = 0
# At 650, {a,b,c,d} = 1101, sel = 0, y = 0
# At 700, {a,b,c,d} = 1110, sel = 0, y = 0
# At 750, {a,b,c,d} = 1111, sel = 0, y = 0
# At 800, {a,b,c,d} = 0000, sel = 1, y = 0
# At 840, {a,b,c,d} = 0000, sel = 1, y = 1
# At 850, {a,b,c,d} = 0001, sel = 1, y = 1
# At 900, {a,b,c,d} = 0010, sel = 1, y = 1
# At 950, {a,b,c,d} = 0011, sel = 1, y = 1
# At 990, {a,b,c,d} = 0011, sel = 1, y = 0
# At 1000, {a,b,c,d} = 0100, sel = 1, y = 0

# At 1040, {a,b,c,d} = 0100, sel = 1, y = 1
# At 1050, {a,b,c,d} = 0101, sel = 1, y = 1
# At 1100, {a,b,c,d} = 0110, sel = 1, y = 1
# At 1150, {a,b,c,d} = 0111, sel = 1, y = 1
# At 1190, {a,b,c,d} = 0111, sel = 1, y = 0
# At 1200, {a,b,c,d} = 1000, sel = 1, y = 0
# At 1240, {a,b,c,d} = 1000, sel = 1, y = 1
# At 1250, {a,b,c,d} = 1001, sel = 1, y = 1
# At 1300, {a,b,c,d} = 1010, sel = 1, y = 1
# At 1350, {a,b,c,d} = 1011, sel = 1, y = 1
# At 1390, {a,b,c,d} = 1011, sel = 1, y = 0
# At 1400, {a,b,c,d} = 1100, sel = 1, y = 0
# At 1440, {a,b,c,d} = 1100, sel = 1, y = 1
# At 1450, {a,b,c,d} = 1101, sel = 1, y = 1
# At 1500, {a,b,c,d} = 1110, sel = 1, y = 1
# At 1550, {a,b,c,d} = 1111, sel = 1, y = 1
# At 1590, {a,b,c,d} = 1111, sel = 1, y = 0
```

(5) 设计说明（可选）:

本题的特点是含有门延时。因而，在测试模块中，数据值改变的间隔应大于延迟，使得门延时的仿真结果可以观察。门延时在所选的几个特例的波形测试图中得到了体现。

从波形测试图上可以看出，用两个 `buf` 的设计很好地实现了 `mux` 的功能。

第 9 题:

(1) 设计模块

```
module LFSR( output reg [1:26] q, // 26 bit data output.
    input clk, // Clock input.
    input rst_n, // Synchronous reset input.
    input load, // Synchronous load input.
    input [1:26] din // 26 bit parallel data input.
);
always@(posedge clk)
begin
    if (~rst_n)
        q <= 26'b0;
    else
        begin
            if (load)
                q <= (!din)? din:26'b1;
            else
                begin
                    if (q == 26'b0)
                        q <= 26'b1;
                    else
                        begin
                            q[10:26] <= q[9:25];
                            q[9] <= q[8]^q[26]; //x8
                            q[8] <= q[7]^q[26]; //x7
                            q[3:7] <= q[2:6];
                            q[2] <= q[1]^q[26]; //x
                            q[1] <= q[26];
                        end
                    end
                end
            end
        end
endmodule
```

(2) 测试模块

```
`include "LFSR.v"
`timescale 1ns / 1ns
module tb_LFSR;
    reg clk,load,rst_n;
    reg [0:25] din;
    wire [0:25] q;

    LFSR lfsr(.q(q),.clk(clk),.rst_n(rst_n),.load(load),.din(din));

    initial
    begin
        clk = 1'b0;
        forever #5 clk=~clk;
    end

    initial
    begin
        rst_n = 1'b0;
        #20 rst_n = 1'b1;
    end


    initial
    begin
        load = 1'b0;
        din = 26'b10_1010_1010_0101_1100_1000_0001;

        #50 load = 1'b1;
        #20 load = 1'b0;

        #170 load = 1'b1;
        din = 26'b0;
        #10 load = 1'b0;
        #50 $stop;
    end

    initial
    begin
        $monitor("At time t=%4t, rst_n=%b, load=%b, din=%d, q=%d",
                $time,rst_n,load,din,q);
    end
endmodule
```

(3) 测试波形图：

 

`rst_n` 在开始时为 0，输出 `q` 的确稳定为 0；

在 20 时刻 `rst_n` 变为 1，因为 `rst_n` 为同步复位信号，又因为代码中清除全 0（生成随机数时不允许全 0 情况），在 25 时刻时钟上升沿 `q` 变为了 1；

`load` 在 50 时刻变为有效，在 55 时钟上升沿的时候，将 `din` 中的值赋值到了 `q` 中

70 时刻 `load` 变 0，移位寄存器正常运作；

240 时刻 `load` 再次为 1，在时钟上升沿的 245 时刻，因为 `din` 全 0，赋值给 `q` 的是 1；

此后 `load` 变 0，再次照常产生随机数。

(4) 显示输出（可选）：

```

# At time t= 0, rst_n=0, load=0, din=44719233, q=      x
# At time t= 5, rst_n=0, load=0, din=44719233, q=      0
# At time t= 20, rst_n=1, load=0, din=44719233, q=      0
# At time t= 25, rst_n=1, load=0, din=44719233, q=      1
# At time t= 35, rst_n=1, load=0, din=44719233, q=50724864
# At time t= 45, rst_n=1, load=0, din=44719233, q=25362432
# At time t= 50, rst_n=1, load=1, din=44719233, q=25362432
# At time t= 55, rst_n=1, load=1, din=44719233, q=44719233
# At time t= 70, rst_n=1, load=0, din=44719233, q=44719233
# At time t= 75, rst_n=1, load=0, din=44719233, q=39005760
# At time t= 85, rst_n=1, load=0, din=44719233, q=19502880
# At time t= 95, rst_n=1, load=0, din=44719233, q= 9751440
# At time t= 105, rst_n=1, load=0, din=44719233, q= 4875720
# At time t= 115, rst_n=1, load=0, din=44719233, q= 2437860
# At time t= 125, rst_n=1, load=0, din=44719233, q= 1218930
# At time t= 135, rst_n=1, load=0, din=44719233, q= 609465
# At time t= 145, rst_n=1, load=0, din=44719233, q=50505308
# At time t= 155, rst_n=1, load=0, din=44719233, q=25252654
# At time t= 165, rst_n=1, load=0, din=44719233, q=12626327
# At time t= 175, rst_n=1, load=0, din=44719233, q=57038027
# At time t= 185, rst_n=1, load=0, din=44719233, q=45427301
# At time t= 195, rst_n=1, load=0, din=44719233, q=39621938
# At time t= 205, rst_n=1, load=0, din=44719233, q=19810969
# At time t= 215, rst_n=1, load=0, din=44719233, q=59843916
# At time t= 225, rst_n=1, load=0, din=44719233, q=29921958
# At time t= 235, rst_n=1, load=0, din=44719233, q=14960979
# At time t= 240, rst_n=1, load=1, din=      0, q=14960979
# At time t= 245, rst_n=1, load=1, din=      0, q=      1
# At time t= 250, rst_n=1, load=0, din=      0, q=      1
# At time t= 255, rst_n=1, load=0, din=      0, q=50724864
# At time t= 265, rst_n=1, load=0, din=      0, q=25362432
# At time t= 275, rst_n=1, load=0, din=      0, q=12681216
# At time t= 285, rst_n=1, load=0, din=      0, q= 6340608
# At time t= 295, rst_n=1, load=0, din=      0, q= 3170304

```

第 10 题:

(1) 设计模块

```

module filter(output reg sig_out,
              input clock, reset, sig_in);

    reg [0:3] Q;
    wire J,K;

    assign J = Q[1] & Q[2] & Q[3];
    assign K = (~Q[1]) & (~Q[2]) & (~Q[3]);

    always @(posedge clock)
    begin
        if (!reset) begin
            Q <= 4'b0;
            sig_out <= 1'b0;
        end
    end
endmodule

```

```

        end
    else begin
        Q[0:3] <= {sig_in, Q[0:2]};
        case({J,K})
            2'b10: sig_out<=1'b1;
            2'b01: sig_out<=1'b0;
            2'b11: sig_out<=~sig_out;
            default: ;
        endcase
    end
end
endmodule

```

(2) 测试模块

```

`include "filter.v"
`timescale 1ns/1ns
module tb_filter;
    reg clock,reset,sig_in;
    wire sig_out;

    filter f
    (.sig_out(sig_out), .clock(clock), .reset(reset), .sig_in(sig_in));

    initial
    begin
        clock = 1'b0;
        forever #5 clock=~clock;
    end

    reg [19:0] inflow;
    integer i;
    initial
    begin
        inflow = 20'b1000_1100_0010_1101_1110;
        for(i=0; i<20; i=i+1)
            #10 sig_in = inflow[i];
    end

    initial
    begin
        reset = 1'b0;
        #20 reset = 1'b1;
    end
endmodule

```


```

        #200 $stop;
    end

    initial
        $monitor("At %t,reset = %b,sig_in = %b,sig_out = %b",
            $time,reset,sig_in,sig_out);
Endmodule

```

(3) 测试波形图:

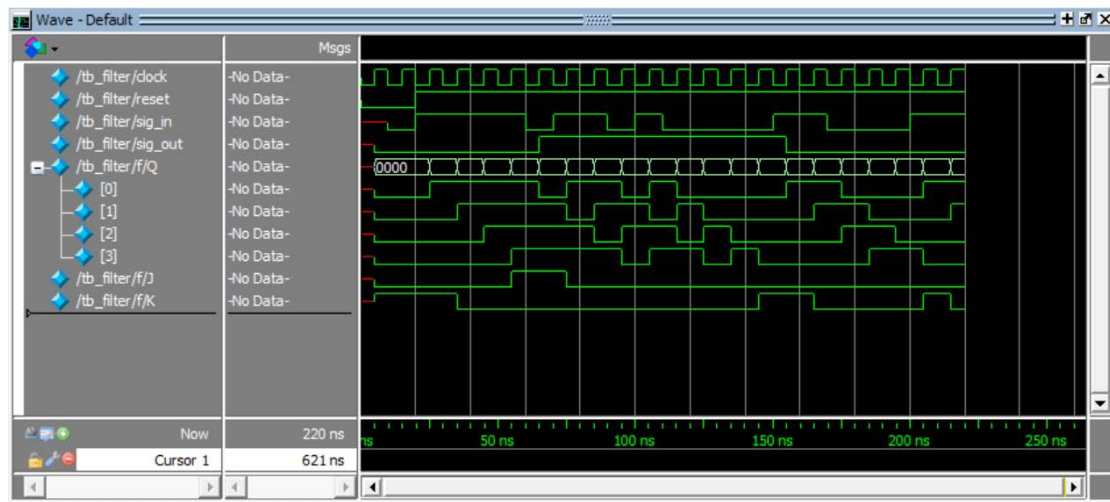

对波形图进行分析:

在前 20ns 中, 由于 reset 为 0, sig_out 为 0;

200 时, reset 变为 1, sig_in 开始生效: 四个 D 触发器在上升沿进行四位同步移位, 其中第一个触发器是接收 sig_in; J、K 跟随第 234 个触发器的 Q 端不断变化;

根据 JK 触发器的公式, 在 65 时刻的时钟上升沿, 由于 J=1, K=0, sig_out 变 1;

在 155 的时钟上升沿, 由于 J=0, K=1, sig_out 再次变为 0。

(4) 显示输出 (可选):

```

# At 0,reset = 0,sig_in = x,sig_out = x
# At 5,reset = 0,sig_in = x,sig_out = 0
# At 10,reset = 0,sig_in = 0,sig_out = 0
# At 20,reset = 1,sig_in = 1,sig_out = 0
# At 60,reset = 1,sig_in = 0,sig_out = 0
# At 65,reset = 1,sig_in = 0,sig_out = 1
# At 70,reset = 1,sig_in = 1,sig_out = 1
# At 90,reset = 1,sig_in = 0,sig_out = 1
# At 100,reset = 1,sig_in = 1,sig_out = 1
# At 110,reset = 1,sig_in = 0,sig_out = 1
# At 150,reset = 1,sig_in = 1,sig_out = 1
# At 155,reset = 1,sig_in = 1,sig_out = 0
# At 170,reset = 1,sig_in = 0,sig_out = 0
# At 200,reset = 1,sig_in = 1,sig_out = 0

```


(5) 设计说明 (可选):

Reset 采用了同步复位, 低电平有效。

第 11 题:

(1) 设计模块

```
module counter8b_updown(output reg[7:0] count,
                        input clk, reset, dir);
    always@(posedge clk or posedge reset)
    begin
        if (reset)
            count <= 8'b0;
        else if (dir)
            count <= count + 1;
        else
            count <= count - 1;
    end
endmodule
```

(2) 测试模块

```
`include "counter8b_updown.v"
`timescale 1ns / 1ns
module tb_counter8b_updown;
    reg clk, reset, dir;
    wire [7:0] count;
    counter8b_updown
m(count, clk, reset, dir);

    initial
    begin
        clk = 1'b0;
        forever #5 clk = ~clk;
    end

    initial
    begin
        reset = 1;
        dir = 1;
        #20 reset = 0;
        #150 dir = 0;
    end
endmodule
```


```

#150 reset = 1;
#20 $stop;
end

initial
    $monitor("At %t, reset=%b, dir=%b, count=%d",
        $time,reset,dir,count);
endmodule

```

(3) 测试波形图:

 

在本题中 reset 为异步复位。

200ns 之前 reset 均为 1, count 均为 0;

20ns, reset 变为 1, 则从下一个时钟上升沿, 即 25ns 时, 开始计数。因为 dir=1, 所以进行加法;

170ns 时, dir 变为 0, 此时 count=10, 从下一个时钟上升沿 175ns 时开始进行减法

320ns 时, reset=0, 异步复位为 0。

(4) 显示输出 (可选):

```

# At      0, reset=1, dir=1, count= 0
# At     20, reset=0, dir=1, count= 0
# At     25, reset=0, dir=1, count= 1
# At     35, reset=0, dir=1, count= 2
# At     45, reset=0, dir=1, count= 3
# At     55, reset=0, dir=1, count= 4
# At     65, reset=0, dir=1, count= 5
# At     75, reset=0, dir=1, count= 6
# At     85, reset=0, dir=1, count= 7
# At     95, reset=0, dir=1, count= 8
# At    105, reset=0, dir=1, count= 9
# At    115, reset=0, dir=1, count= 10
# At    125, reset=0, dir=1, count= 11
# At    135, reset=0, dir=1, count= 12
# At    145, reset=0, dir=1, count= 13
# At    155, reset=0, dir=1, count= 14
# At    165, reset=0, dir=1, count= 15
# At    170, reset=0, dir=0, count= 15
# At    175, reset=0, dir=0, count= 14
# At    185, reset=0, dir=0, count= 13
# At    195, reset=0, dir=0, count= 12
# At    205, reset=0, dir=0, count= 11
# At    215, reset=0, dir=0, count= 10
# At    225, reset=0, dir=0, count= 9
# At    235, reset=0, dir=0, count= 8
# At    245, reset=0, dir=0, count= 7
# At    255, reset=0, dir=0, count= 6
# At    265, reset=0, dir=0, count= 5
# At    275, reset=0, dir=0, count= 4
# At    285, reset=0, dir=0, count= 3
# At    295, reset=0, dir=0, count= 2
# At    305, reset=0, dir=0, count= 1
# At    315, reset=0, dir=0, count= 0
# At    320, reset=1, dir=0, count= 0

```

(5) 设计说明 (可选):

本题中比较特别的地方是: reset 为异步复位, 1 有效, reset 变为 1 时的时钟上升沿会被视为无效, 不会引起计数。

第 12 题:

(1) 设计模块

```

module ALU( output reg c_out,
            output reg[7:0] sum,
            input [2:0] oper,
            input [7:0] a, b,
            input c_in );
    parameter iand = 3'b000,
              subtract = 3'b001,
              subtract_a = 3'b010,
              or_ab = 3'b011,
              and_ab = 3'b100,

```

```

        not_ab = 3'b101,
        exor = 3'b110,
        exnor = 3'b111;
always@(*)
begin
    case(oper)
        iand: {c_out,sum} = a + b + c_in;
        subtract: {c_out,sum} = a + ~b + c_in;
        subtract_a: {c_out,sum} = b + ~a + ~c_in;
        or_ab: {c_out,sum} = {1'b0, a | b };
        and_ab: {c_out,sum} = { 1'b0, a & b };
        not_ab: {c_out,sum} = { 1'b0, (~a) & b };
        exor: {c_out,sum} = { 1'b0, a ^ b };
        exnor: {c_out,sum} = { 1'b0, a ~^ b };
        default: {c_out,sum} = 9'bx;
    endcase
end
endmodule

```

(2) 测试模块

```

`timescale 1ns/1ns
`include "ALU.v"
module tb_ALU;
    reg [7:0] a,b;
    reg cin;
    reg [2:0] oper;
    wire cout;
    wire [7:0] sum;
    integer i;

    ALU
    alu(.sum(sum),.c_out(cout),.c_in(cin),.a(a),.b(b),.oper(oper));

    initial
    begin
        {oper,cin} = 4'b0;
        a = 8'b1001_1101;
        b = 8'b0111_0101;
        $display("a = %b, b = %b",a,b);
        for (i = 0; i < 15; i=i+1)
            #5 {oper,cin} = {oper,cin} + 1;
    end
endmodule


```

```

initial
    $monitor("At %t ns, oper = %b, cin = %b, cout = %b, sum = %b",
              $time, oper, cin, cout, sum);
endmodule

```

(3) 测试波形图:

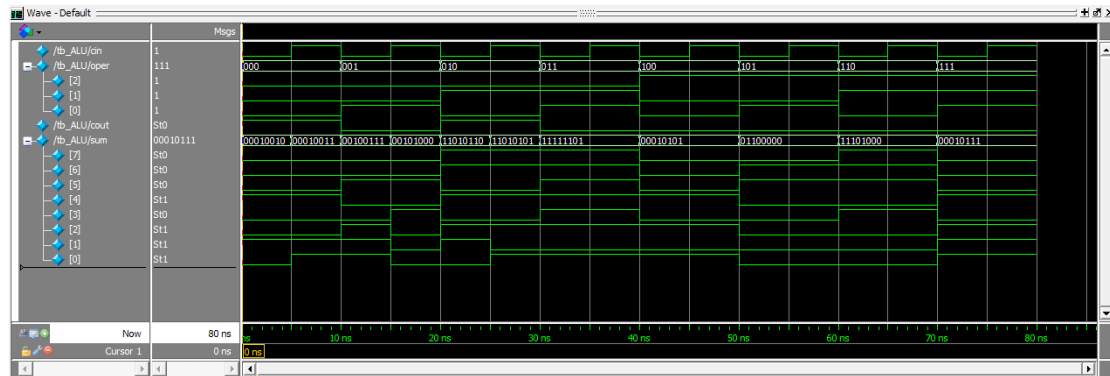

(4) 显示输出 (可选):

```

# a = 10011101, b = 01110101
# At      0 ns, oper = 000, cin = 0, cout = 1, sum = 00010010
# At      5 ns, oper = 000, cin = 1, cout = 1, sum = 00010011
# At     10 ns, oper = 001, cin = 0, cout = 0, sum = 00100111
# At     15 ns, oper = 001, cin = 1, cout = 0, sum = 00101000
# At     20 ns, oper = 010, cin = 0, cout = 1, sum = 11010110
# At     25 ns, oper = 010, cin = 1, cout = 1, sum = 11010101
# At     30 ns, oper = 011, cin = 0, cout = 0, sum = 11111101
# At     35 ns, oper = 011, cin = 1, cout = 0, sum = 11111101
# At     40 ns, oper = 100, cin = 0, cout = 0, sum = 00010101
# At     45 ns, oper = 100, cin = 1, cout = 0, sum = 00010101
# At     50 ns, oper = 101, cin = 0, cout = 0, sum = 01100000
# At     55 ns, oper = 101, cin = 1, cout = 0, sum = 01100000
# At     60 ns, oper = 110, cin = 0, cout = 0, sum = 11101000
# At     65 ns, oper = 110, cin = 1, cout = 0, sum = 11101000
# At     70 ns, oper = 111, cin = 0, cout = 0, sum = 00010111
# At     75 ns, oper = 111, cin = 1, cout = 0, sum = 00010111

```

(5) 设计说明 (可选):

本题若考虑 a、b 的所有取值, 会使得情况过多。因此, 我在这里选择固定了 a 与 b, 仅仅考虑变化 cin 以及 oper; 使用 parameter 定义操作码时, 经同学提醒, and 为保留字, 根据老师回答可以用其他名称代替。

此外, subtract 与减法的定义不相同, 而且直接按照给出的表达式有歧义, 例如 a=0, b=0, c=0 时, 如果左操作数为 1 位, 则结果为 1'b1, 如果左操作数为 2 位, 则结果为 2'b11。经过与老师的讨论, 我最终仅仅是按功能的定义进行了代码编写, 而没有按减法的定义去做。

第 13 题:

(1) 设计模块

```
module shift_counter(count, clk, reset);
    output reg [7:0] count;
    input clk;
    input reset;
    reg [4:0] cnt;

    always @( posedge clk )
    begin
        if (reset)
            cnt <= 5'b0;
        else begin
            if (cnt < 17)
                cnt <= cnt + 1'b1;
            else
                cnt <= 5'b0;
        end

        case (cnt)
            0: count = 8'b0000_0001;
            1: count = 8'b0000_0001;
            2: count = 8'b0000_0001;
            3: count = 8'b0000_0001;
            4: count = 8'b0000_0010;
            5: count = 8'b0000_0100;
            6: count = 8'b0000_1000;
            7: count = 8'b0001_0000;
            8: count = 8'b0010_0000;
            9: count = 8'b0100_0000;
            10: count = 8'b1000_0000;
            11: count = 8'b0100_0000;
            12: count = 8'b0010_0000;
            13: count = 8'b0001_0000;
            14: count = 8'b0000_1000;
            15: count = 8'b0000_0100;
            16: count = 8'b0000_0010;
            17: count = 8'b0000_0001;
            default: count = 8'b0000_0001;
        endcase
    end
endmodule
```

(2) 测试模块


```
`include "shift_counter.v"
`timescale 1ns /1ns
module tb_shift_counter;
    reg clk, reset;
    wire [7:0] count;
    shift_counter sc(.count(count),.clk(clk),.reset(reset));

    initial
    begin
        clk = 1'b0;
        forever #5 clk = ~clk;
    end

    initial
    begin
        reset = 1;
        #20 reset = 0;
        #200 reset = 1;
        #20 $stop;
    end

    initial
    $monitor("At %t ns, reset=%b, count=%b", $time, reset, count);
endmodule
```

(3) 测试波形图:

 

(4) 显示输出 (可选):

```

# At          0 ns, reset=1, count=xxxxxxxx
# At          5 ns, reset=1, count=00000001
# At         20 ns, reset=0, count=00000001
# At         65 ns, reset=0, count=00000010
# At         75 ns, reset=0, count=00000100
# At         85 ns, reset=0, count=00001000
# At         95 ns, reset=0, count=00010000
# At        105 ns, reset=0, count=00100000
# At        115 ns, reset=0, count=01000000
# At        125 ns, reset=0, count=10000000
# At        135 ns, reset=0, count=01000000
# At        145 ns, reset=0, count=00100000
# At        155 ns, reset=0, count=00010000
# At        165 ns, reset=0, count=00001000
# At        175 ns, reset=0, count=00000100
# At        185 ns, reset=0, count=00000010
# At        195 ns, reset=0, count=00000001
# At        220 ns, reset=1, count=00000001

```

第 14 题:

(1) 设计模块

```

module sram(output [7:0] dout,
            input [7:0] din, addr,
            input wr, rd, cs );
    reg [7:0] ram [0:255];

    assign dout = (cs & !rd)? ram[addr]:8'bz;

    always@(posedge wr)
        if (cs)
            ram[addr] <= din;
endmodule

```

(2) 测试模块

```

`timescale 1ns/1ns
`include "sram.v"
module tb_sram;
    reg cs,wr,rd;
    reg [7:0] din, addr;
    wire [7:0] dout;

    sram
    s(.dout(dout),.din(din),.addr(addr),.wr(wr),.rd(rd),.cs(cs));

    initial
    begin

```



```

cs = 1'b1;
rd = 1'b1;
wr = 1'b0;

addr = 8'b1110_1100;
din = 8'b0010_0110;
#5 wr = 1'b1;
#5 wr = 1'b0;
rd = 1'b0;
addr = 8'b1110_1101;
din = 8'b0010_0111;
#5 wr = 1'b1;


#5 addr = 8'b1110_1100;
#5 addr = 8'b1110_1101;

#5 cs = 1'b0;
#5 $stop;
end

initial
    $monitor("At %t ns,cs=%b,wr=%b,rd=%b,addr=%b,din=%b,dout=%b",
             $time,cs,wr,rd,addr,din,dout);
Endmodule

```

(3) 测试波形图:

 

这里对仿真波形进行一定的分析和说明。

在初始时刻 $cs=1, wr=0, rd=1$ ，显然不能写也不能读。

先看读信号。在 5ns 时刻， wr 出现一个上跳沿($cs=1, rd=1$)，将 $ram[11101100]$ 赋值为 00100110。在 10ns 时刻 wr 回归为 0，且地址由 11101100 变为 11101101。在 15ns 时迎来第二个上跳沿($cs=1, rd=0$)，将 $ram[11101101]$ 赋值为 00100111。

再看写信号。在 10ns 时刻， $rd=0$ ，此时 $ram[11101101]$ 中并没有数据，读取结果为不定

态。20ns 时,在 dout 读出 ram[11101100]为 00100110。在 25ns 时,在 dout 读出 ram[11101101]为 00100111。

最后,在 300ns 时,cs=0,不能读也不能写,dout 也变为高阻。

测试结果值得注意的一点是,从测试结果中(10ns-20ns)可以看出,我们设计的 SRAM 模块是可以同时进行读和写操作的。

(4) 显示输出(可选):

```
# At          0 ns,cs=1,wr=0,rd=1,addr=11101100,din=00100110,dout=zzzzzzzz
# At          5 ns,cs=1,wr=1,rd=1,addr=11101100,din=00100110,dout=zzzzzzzz
# At         10 ns,cs=1,wr=0,rd=0,addr=11101101,din=00100111,dout=xxxxxxxx
# At         15 ns,cs=1,wr=1,rd=0,addr=11101101,din=00100111,dout=00100111
# At         20 ns,cs=1,wr=1,rd=0,addr=11101100,din=00100111,dout=00100110
# At         25 ns,cs=1,wr=1,rd=0,addr=11101101,din=00100111,dout=00100111
# At         30 ns,cs=0,wr=1,rd=0,addr=11101101,din=00100111,dout=zzzzzzzz
```

第 15 题:

(1) 设计模块

```
module seq_detect(output reg flag,
                  input din, clk, rst_n);
    parameter IDLE = 7'b1000000, A = 7'b0100000,
               B = 7'b0010000, C = 7'b0001000, D = 7'b0000100,
               E = 7'b0000010, F = 7'b0000001;
    reg [6:0] state;
    always@(posedge clk)
    begin
        if (!rst_n) begin state <= IDLE; flag<=1'b0; end
        else begin
            case(state)
                IDLE: if (din) begin state <= B; flag <= 1'b0; end
                       else begin state <= A; flag <= 1'b0; end
                A: if (din) begin state <= C; flag <= 1'b0; end
                   else begin state <= A; flag <= 1'b0; end
                B: if (din) begin state <= D; flag <= 1'b0; end
                   else begin state <= A; flag <= 1'b0; end
                C: if (din) begin state <= E; flag <= 1'b0; end
                   else begin state <= A; flag <= 1'b0; end
                D: if (din) begin state <= D; flag <= 1'b0; end
                   else begin state <= F; flag <= 1'b0; end
                E: if (din) begin state <= D; flag <= 1'b0; end
                   else begin state <= F; flag <= 1'b1; end
                F: if (din) begin state <= C; flag <= 1'b1; end
                   else begin state <= A; flag <= 1'b0; end
            endcase
        end
    end
endmodule
```

```

        default: begin state <= IDLE; flag <= 1'b0; end
    endcase
end
end
endmodule

```

(2) 测试模块

```

`timescale 1ns/1ns
`include "seq_detect.v"
module tb_seq_detect;
    reg clk,rst_n,din;
    reg[9:0] inflow;
    wire flag1;
    integer i;

    seq_detect sd(.flag(flag1),.clk(clk),.rst_n(rst_n),.din(din));


    initial
    begin
        clk = 0'b1;
        forever #5 clk=~clk;
    end

    initial
    begin
        inflow = 10'b11_0110_1101;
        din = inflow[9];
        rst_n = 1'b0;
        #10 rst_n = 1'b1;
        for (i=9;i>0;i=i-1)
        begin
            #10 din = inflow[i-1];
        end
        #10 $stop;
    end

    initial
    $monitor("At%tns,rst_n=%b,din=%b,flag1=%b",
        $time,rst_n,din,flag1);
endmodule

```

(3) 测试波形图:

 

这里对波形进行一定的分析：

本题的测试序列使用了一个非常复杂的情况：1101101101

可以看出，前四位 1101、三到六位 0110、四到七位 1101、六到九位 0110、七到十位 1101，都是需要检测的序列。从仿真结果中可以看出，flag 在 40ns、60ns、70ns、90ns、100ns 五个时刻都输出了 1，即检测到指定序列。证明设计的模块经过了仿真验证。

(4) 显示输出（可选）：


```
# At      0ns,rst_n=0,din=1,flag1=0
# At     10ns,rst_n=1,din=1,flag1=0
# At     30ns,rst_n=1,din=0,flag1=0
# At     40ns,rst_n=1,din=1,flag1=1
# At     50ns,rst_n=1,din=1,flag1=0
# At     60ns,rst_n=1,din=0,flag1=1
# At     70ns,rst_n=1,din=1,flag1=1
# At     80ns,rst_n=1,din=1,flag1=0
# At     90ns,rst_n=1,din=0,flag1=1
# At    100ns,rst_n=1,din=1,flag1=1
```

(5) 设计说明（可选）：

需要说明的是，本题需要能识别出 1101 和 0110 两种序列，情况是非常复杂的。在状态转换图的设计过程中，我遇到了很多需要考虑的特例。最终经过反复的修改，我借鉴《编译原理》中识别字符串活前缀的思想，设计出了状态转换图。设计思路如下：

1. 要识别的序列为 0110,1101
2. 0110 的活前缀有三个，为：0,01,011
3. 1101 的活前缀有三个，为：1,11,110
4. 根据各个活前缀，依次定义各个状态为：A(0),B(1),C(01),D(11),E(011),F(110)

画出的状态转移图如下所示：

 

第 16 题:

(1) 设计模块

```
module mealy( output reg flag, input din, clk, rst );
    parameter IDLE = 8'b00000001, A = 8'b00000010,
               B = 8'b00000100, C = 8'b00001000,
               D = 8'b00010000, E = 8'b00100000,
               F = 8'b01000000, G = 8'b10000000;
    reg [7:0] state;
    always@(posedge clk or posedge rst)
    begin
        if (rst) begin state <= IDLE; flag <= 1'b0; end
        else begin
            case(state)
                IDLE: if (din) begin state <= IDLE; flag <= 1'b0; end
                       else begin state <= A; flag <= 1'b0; end
                A:   if (din) begin state <= B; flag <= 1'b0; end
                       else begin state <= A; flag <= 1'b0; end
                B:   if (din) begin state <= IDLE; flag <= 1'b0; end
                       else begin state <= C; flag <= 1'b0; end
                C:   if (din) begin state <= D; flag <= 1'b0; end
                       else begin state <= A; flag <= 1'b0; end
                D:   if (din) begin state <= IDLE; flag <= 1'b0; end
                       else begin state <= E; flag <= 1'b0; end
                E:   if (din) begin state <= F; flag <= 1'b0; end
                       else begin state <= A; flag <= 1'b0; end
                F:   if (din) begin state <= IDLE; flag <= 1'b0; end
                       else begin state <= G; flag <= 1'b0; end
                G:   if (din) begin state <= F; flag <= 1'b1; end
                       else begin state <= A; flag <= 1'b0; end
                default: begin state <= IDLE; flag <= 1'b0; end
            endcase
        end
    end
endmodule

module moore( output reg flag, input din, clk, rst);
    parameter IDLE = 9'b000000001, A = 9'b000000010,
               B = 9'b000000100, C = 9'b000001000,
               D = 9'b000010000, E = 9'b000100000,
               F = 9'b001000000, G = 9'b010000000,
               H = 9'b100000000;
    reg [8:0] state;
```

```

always@(posedge clk or posedge rst)
begin
    if (rst) begin state <= IDLE; flag <= 1'b0; end
    else begin
        if (state == H) flag <= 1'b1;
        else flag <= 1'b0;
        case(state)
        IDLE: state <= (din)?IDLE:A;
        A: state <= (din)?B:A;
        B: state <= (din)?IDLE:C;
        C: state <= (din)?D:A;
        D: state <= (din)?IDLE:E;
        E: state <= (din)?F:A;
        F: state <= (din)?IDLE:G;
        G: state <= (din)?H:A;
        H: state <= (din)?IDLE:G;
        default: state <= IDLE;
        endcase
    end
end
endmodule

```

(2) 测试模块

```

`include "mealy.v"
`include "moore.v"
`timescale 1ns / 1ns
module top;
    reg clk,rst,din;
    reg[23:0] inflow;
    wire flag1,flag2;
    integer i;

    mealy m1(.flag(flag1),.clk(clk),.rst(rst),.din(din));
    moore mo(.flag(flag2),.clk(clk),.rst(rst),.din(din));

    initial
    begin
        clk = 1'b0;
        forever #5 clk=~clk;
    end

    initial
    begin

```



```

# At      0 ns,rst=1,din=0,flag1=0,flag2=0
# At      10 ns,rst=0,din=0,flag1=0,flag2=0
# At      20 ns,rst=0,din=1,flag1=0,flag2=0
# At      30 ns,rst=0,din=0,flag1=0,flag2=0
# At      40 ns,rst=0,din=1,flag1=0,flag2=0
# At      50 ns,rst=0,din=0,flag1=0,flag2=0
# At      60 ns,rst=0,din=1,flag1=0,flag2=0
# At      70 ns,rst=0,din=0,flag1=0,flag2=0
# At      80 ns,rst=0,din=1,flag1=0,flag2=0
# At      85 ns,rst=0,din=1,flag1=1,flag2=0
# At      90 ns,rst=0,din=0,flag1=1,flag2=0
# At      95 ns,rst=0,din=0,flag1=0,flag2=1
# At     100 ns,rst=0,din=1,flag1=0,flag2=1
# At     105 ns,rst=0,din=1,flag1=1,flag2=0
# At     110 ns,rst=0,din=0,flag1=1,flag2=0
# At     115 ns,rst=0,din=0,flag1=0,flag2=1
# At     120 ns,rst=0,din=1,flag1=0,flag2=1
# At     125 ns,rst=0,din=1,flag1=1,flag2=0
# At     135 ns,rst=0,din=1,flag1=0,flag2=1
# At     145 ns,rst=0,din=1,flag1=0,flag2=0
# At     150 ns,rst=0,din=0,flag1=0,flag2=0


# At     160 ns,rst=0,din=1,flag1=0,flag2=0
# At     170 ns,rst=0,din=0,flag1=0,flag2=0
# At     180 ns,rst=0,din=1,flag1=0,flag2=0
# At     190 ns,rst=0,din=0,flag1=0,flag2=0
# At     200 ns,rst=0,din=1,flag1=0,flag2=0
# At     210 ns,rst=0,din=0,flag1=0,flag2=0
# At     220 ns,rst=0,din=1,flag1=0,flag2=0
# At     225 ns,rst=0,din=1,flag1=1,flag2=0
# At     230 ns,rst=0,din=0,flag1=1,flag2=0
# At     235 ns,rst=0,din=0,flag1=0,flag2=1
# At     240 ns,rst=0,din=1,flag1=0,flag2=1
# At     245 ns,rst=0,din=1,flag1=1,flag2=0
# At     250 ns,rst=1,din=1,flag1=0,flag2=0

```

 (5) 设计说明 (可选):

本题采用有限状态机设计。

Mealy 机的设计与上题相同，将 10101010 的七个活前缀（因为本题从 LSB 开始识别，实际上为后缀）0,10,010,1010,01010,101010,0101010 分别定义为 A,B,C,D,E,F,G 七个状态，外加初始状态 IDLE，得到 Mealy 机状态转换图如下：



修改 Mealy 机得到 Moore 机。Moore 机需要识别各个状态、且输出只与状态有关。因此，除了活前缀 0,10,010,1010,01010,101010,0101010 这七个状态和 IDLE 初始状态，还需要添加 10101010 状态。我们将其命名为状态 H。

Moore 机状态转移图如下所示：

